


# **Formelsammlung Hochfrequenztechnik**

Alex Jäger

23. April 2019

# 1 Leitungstheorie

## 1.1 Leitungsmodell

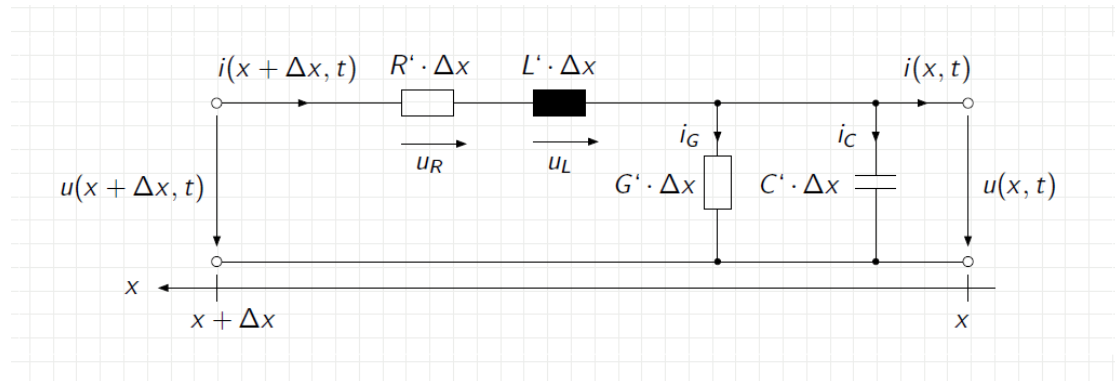

Kirchhoff'sche Regel führt z.B. zu

$$u_R + u_L + u(x, t) - u(x + \Delta x, t) = 0$$

$$R' * \Delta x * i(x + \Delta x, t) + L' * \Delta x * \frac{\partial i(x + \Delta x, t)}{\partial t} + u(x, t) - u(x + \Delta x, t) = 0$$

oder

$$i(x + \Delta x, t) - i_g - i_c - i(x, t) = 0$$

$$i(x + \Delta x, t) - G' * \Delta x * u(x, t) - C' * \Delta x * \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} - i(x, t) = 0$$

## 1.2 Telegraphengleichungen

$$\frac{\partial u(x, t)}{\partial x} = R' * i(x, t) + L' * \frac{\partial i(x, t)}{\partial t} \quad (1)$$

$$\frac{\partial i(x, t)}{\partial x} = G' * u(x, t) + C' * \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \quad (2)$$